

Оборудование - своими руками. Часть 2

Продолжение темы полууправляемого свитча.

Для начала, некоторые дополнения, высказанные на форуме по увеличению эффективности и дальности устройства.

НМ2000 является низкочастотным ферритом (100-300кГц), т.е. на 10МГц будут сплошные потери. Количество витков ~100 много для 10МГц, для 100МГц - тем более (будут потери на межвитковой емкости). Думаю, 10-30 витков будет более чем достаточно (можно посмотреть на сборку с сетевой карты)


Плюс к этому, еще несколько достоинств этого устройства, которых я не заметил...

- НЕ требует питания. Это достоинство сложно переоценить. Особенно при разговорах в ЖЭКе и общении с местным электриком. Аргумент про невозможность сертификации мало кого остановит - ведь показывать его надзору не обязательно.
- Можно обойтись одной "укрепленной" точкой на дом. С нормальным питанием на UPSe, договором аренды, заземлением, защитой, и т.п.
- НЕ заметен и НЕ украдаем. Кто ж потащит такую самоделку... Колоссальный плюс.
- Никогда НЕ виснет. Кто делал сети с использованием дешевых (да и не очень дешевых) свитчей знает, какая это серьезная угроза.
- НЕ требует грозозащиты.

Если пойти немного дальше, то можно не только не уменьшить рабочую длину кабеля, но даже и увеличить. Для этого поставить простейшие усилители прямо около входов на трансформаторы. Это сильно поднимет "дальность" схемы. Заодно и согласовать волновое сопротивление портов легко будет. А недостаток - необходимость питания - можно комплексно решить по варианту, рассмотренному ниже, после рекламной паузы.

Фантомное питание

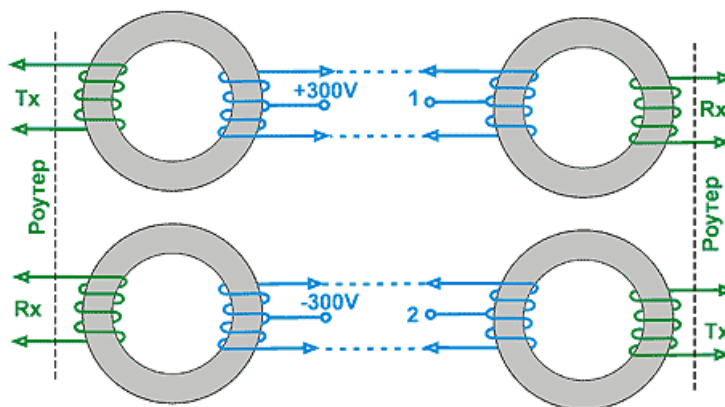Хоть описанное выше решение и не имеет к вопросу питания удаленного оборудования прямого отношения, но уж очень красиво оно ложится на его схему. Прямо для нее и создано. Прислал этот вариант [Sirco](#). Уже стало традицией, судя по всему...



В точки **+300V** и **-300V** подается выпрямленное и сглаженное конденсатором напряжение, а с точек 1, 2 его можно снять и подать в блок питания. Напряжение в 300 вольт, конечно, для настоящих экстремалов. За опыты, как говорится, редакция ответственности не несет. Тем не менее, вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать опасных последствий.


1. Напряжение 300 Вольт можно использовать только на П296, КСПП, и аналогичных, на это рассчитанных. Для обычной витой пары использовать более 50-60 Вольт крайне опасно.
2. Защита по току обязательна, хотя бы в виде плавких предохранителей.
3. Первичную и вторичную обмотку надо мотать отдельно. Первичную на одной половине кольца, а вторичную на второй, так, чтобы между ними был воздушный промежуток.
4. На кабелях (которые под напряжением) надо рисовать "Череп с костями" или "Не влезай, убьет". :-)
5. Обмотки с отводом от середины надо мотать двойным проводом, а потом соответственно соединять концы - так как они должны быть строго симметричны. В противном случае возможно насыщение сердечника.

Специально для НЕ экстремалов. На трансформаторной сборке, которая ставится на хабы и сетевые

Один только подводный камень - не понятно, какой ток выдержит серийная трансформаторная сборка. В даташите данных нет. Надо бы поэкспериментировать, да руки все никак не дойдут...

Изготовление генератора сигналов

Импеданс выхода - 50, 75, 100 Ом.

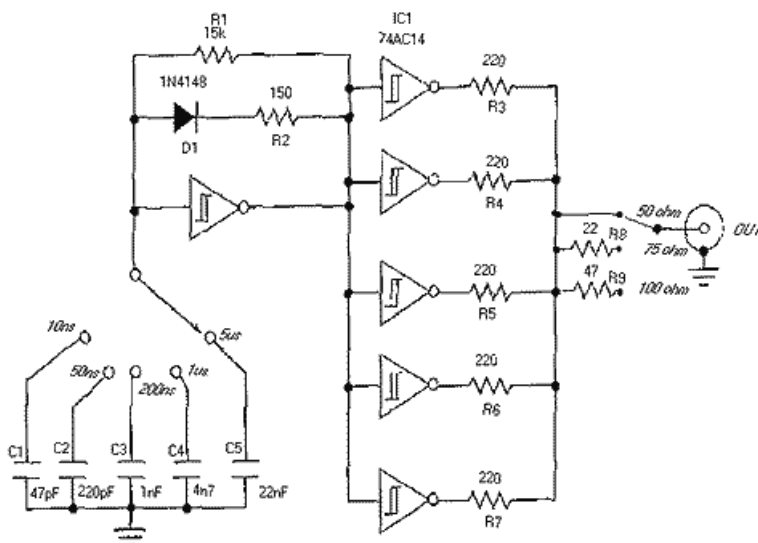


- R1 15 kΩ
- R2 150 Ω
- R3-R7 220 Ω
- R8 22 Ω
- R9 47 Ω
- C1 47 pF
- C2 220 pF
- C3 1 nF
- C4 4.7 nF
- C5 22 nF
- D1 1N4148
- IC1 74AC14

Собрав схему, желательно ее откалибровать. Взять несколько кабелей различной длины, и, подключая их по очереди, замыкать и размыкать конец. На экране осциллографа найти соответственное отражение. Только поэкспериментировав вдосталь, можно переходить к полевым испытаниям.

Наиболее наглядно видно все возможности устройства видны при работе с присоединенным к концу кабеля терминатором с переменным сопротивлением до 200 Ом. Изменяя сопротивление, на экране можно увидеть плавно изменяющуюся полярность отраженного импульса. Исчезновение импульса означает, что сопротивление терминатора равно волновому сопротивлению кабеля. Измерив тестером сопротивление "переменного терминатора", получим значение волнового сопротивления кабеля.

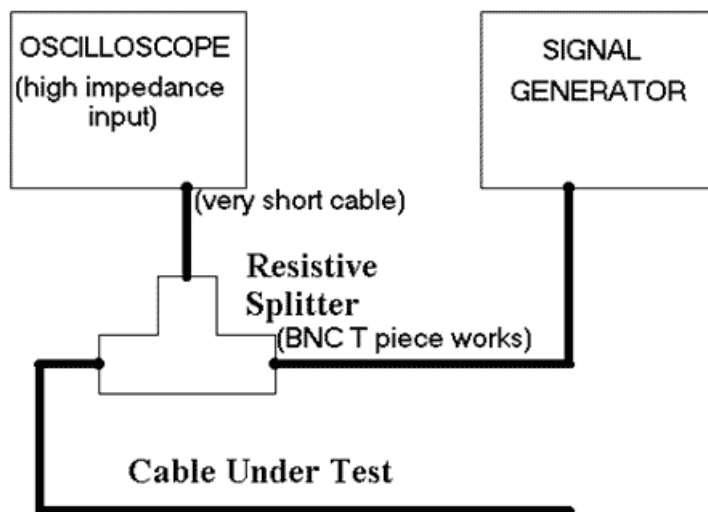
А вот так генератор импульсов присоединяется к испытываемому кабелю.



Соединять все это желательно как можно более короткими хвостиками.

Существенный момент. У рефлектометра есть понятие "мертвой точки". Если дефект расположен (в пересчете на время прохождения сигнала, разумеется) на исследуемом кабеле ближе, чем время импульса, то его отражение будет не заметно на фоне самого импульса. Например, для 10 наносекунд это расстояние для витой пары составит 1,2 метра, для коаксиала 1,6 метра. А уже для импульса в 1 микросекунду "мертвая точка" расположена на 120-140 метрах... Способ устранения проблемы очевиден - использовать длинный соединительный шнур между рефлектометром и испытываемым кабелем.

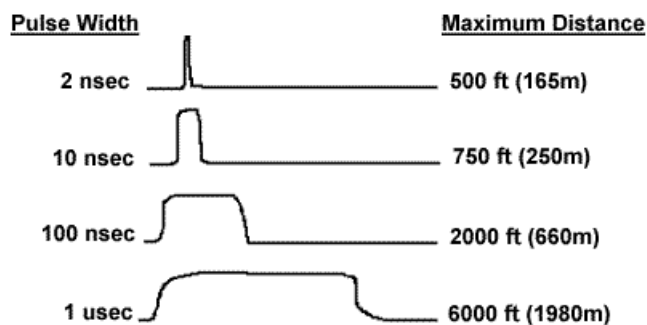С другой стороны, чем длиннее импульс, тем больше энергии закачивается в кабель. И тем большую длину кабеля можно исследовать до того, как энергия импульса будет полностью поглощена.



Поэтому, для исследования длинных кабелей нужно использовать несколько импульсов разной временной продолжительности.

И напоследок, внешний вид "правильного" рефлектометра. Всем он хорош, кроме цены, которая подваливает к 5 килобаксам...



